

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
KỸ THUẬT
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

GVHD: THẦY PHẠM CÔNG BẰNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Họ và tên	MSSV
Đào Trọng Chân	2210305
Võ Hữu Dư	2210604
Dương Quang Duy	2210497
Nguyễn Quốc Trung	2213701

TP.HCM, Ngày 9 tháng 12 năm 2024



LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Phạm Công Bằng, người đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong môn học “Kỹ thuật điều khiển tự động”. Nhờ sự nhiệt huyết và tận tâm của thầy, chúng em không chỉ hiểu rõ hơn về các nguyên lý điều khiển mà còn có cơ hội vận dụng kiến thức để thực hiện bài tập lớn với đề tài "Bàn xoay sử dụng relay". Đây thực sự là một trải nghiệm học tập quý giá giúp chúng em nâng cao kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Chúng em cũng biết ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy trong quá trình thực hiện bài tập lớn. Những lời góp ý và hướng dẫn của thầy đã giúp chúng em vượt qua khó khăn, hoàn thiện sản phẩm và đạt được kết quả như mong đợi. Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy và kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.



Mục lục


1 Các thành phần và sơ đồ đấu nối	3
1.1 Các thành phần	3
1.1.1 Relay trung gian	3
1.1.2 Module relay 4 kênh	4
1.1.3 Cảm biến tiệm cận kim loại	5
1.1.4 Động cơ	7
1.2 Sơ đồ đấu nối	8
2 Trình bày sơ đồ khôi trong SFC	9
3 Triển khai mạch điều khiển và mạch động lực cho hệ thống	10
3.1 Mạch điều khiển	10
3.2 Mạch động lực	11
3.3 Bảng trạng thái của chiều quay động cơ	11
3.4 Nguyên lý hoạt động	11

1 Các thành phần và sơ đồ đấu nối

1.1 Các thành phần

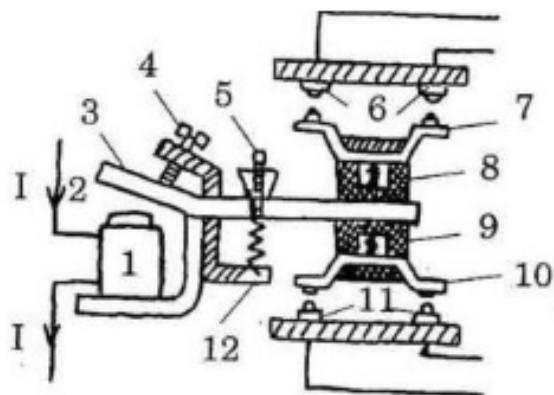
1.1.1 Relay trung gian

- **Cấu tạo relay trung gian:** Relay trung gian được cấu tạo gồm 2 bộ phận: Nam châm điện cùng hệ thống các tiếp điểm đóng ngắt , được dùng rất nhiều trong ngành điện tử, điện công nghiệp ...
 - Nam châm điện: Được thiết kế gồm: lõi thép động, lõi thép tĩnh, cuộn dây (cuộn dây cường độ, cuộn điện áp hoặc cả 2). Lõi thép động được định vị bằng vít điều chỉnh, và găng bằng lò xo.
 - Mạch tiếp điểm.
- **Nguyên lý hoạt động:** Dòng điện chạy qua relay trung gian sẽ chạy qua cuộn dây bên trong và tạo ra một từ trường hút. Tác động lên đòn bẩy bên trong làm đóng hoặc mở các tiếp điểm điện. Trạng thái của relay được thay đổi, số tiếp điểm bị thay đổi 1 chiều hoặc nhiều chiều phụ thuộc vào thiết kế.



Relay trung gian

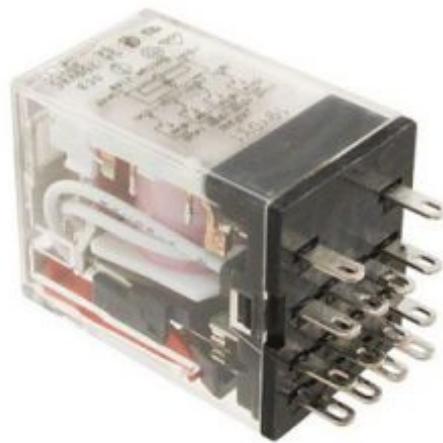- Relay trung gian MY4N AC240/250, 14 chân, 5A (4PDT)



- Relay trung gian MY2N AC240/250, 8 chân, 5A (DPDT)




1.1.2 Module relay 4 kênh

Module relay được sử dụng chung với cảm biến phát hiện kim loại.




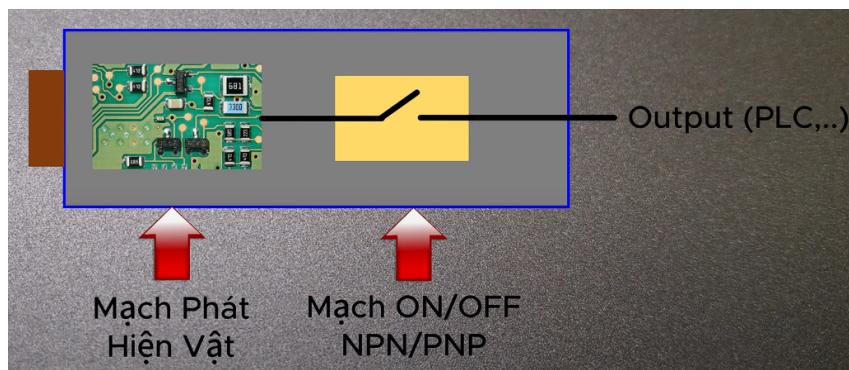1.1.3 Cảm biến tiệm cận kim loại

- Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensors). Còn có tên gọi khác là công tắc tiệm cận hay "PROX". Phản ứng khi có vật ở gần cảm biến.
- **Nguyên lý hoạt động:** Cảm biến tiệm cận NPN hoạt động dựa trên nguyên lý của transistor NPN. Cấu tạo của cảm biến tiệm cận bao gồm 1 mạch phát hiện vật, mục đích để xử lý tín hiệu khi phát hiện vật gần cảm biến và chuyển đổi thành tín hiệu điện cho mạch kế tiếp. Tiếp theo là 1 mạch ON/OFF NPN sử dụng tín hiệu điện từ mạch phát hiện vật để đóng ngắt transistor. Cuối cùng tín hiệu được xuất ra ngoài output (Output có thể là PLC, relay hoặc tải, ...)



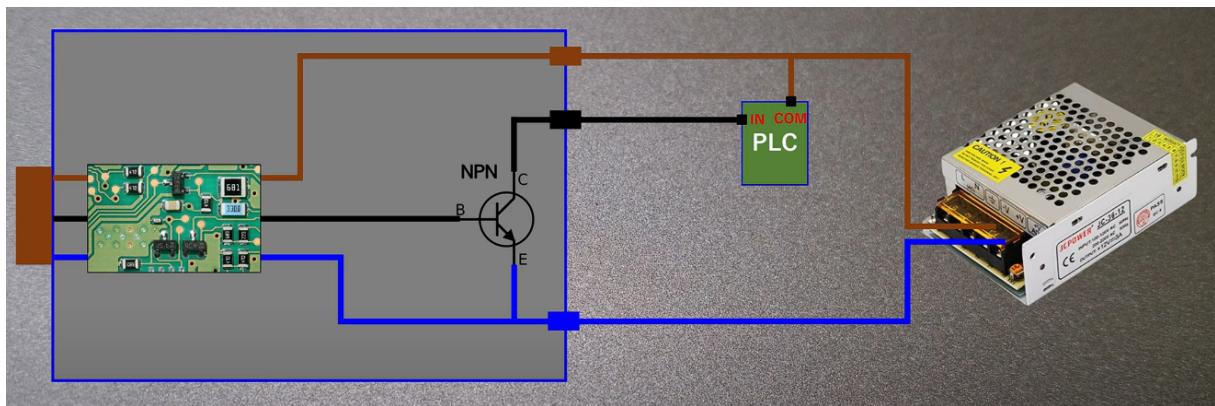Cách đấu nối dây cho mạch sử dụng cảm biến tiệm cận kim loại NPN:



Trong trường hợp ở đây, chân tín hiệu của cảm biến sẽ được kết nối với module relay nhằm thực hiện nhiệm vụ như 1 công tắc trong mạch điều khiển ở các vị trí A1, B1, A2, B2.


Cảm biến phát hiện kim loại LJ12A3 loại NPN.



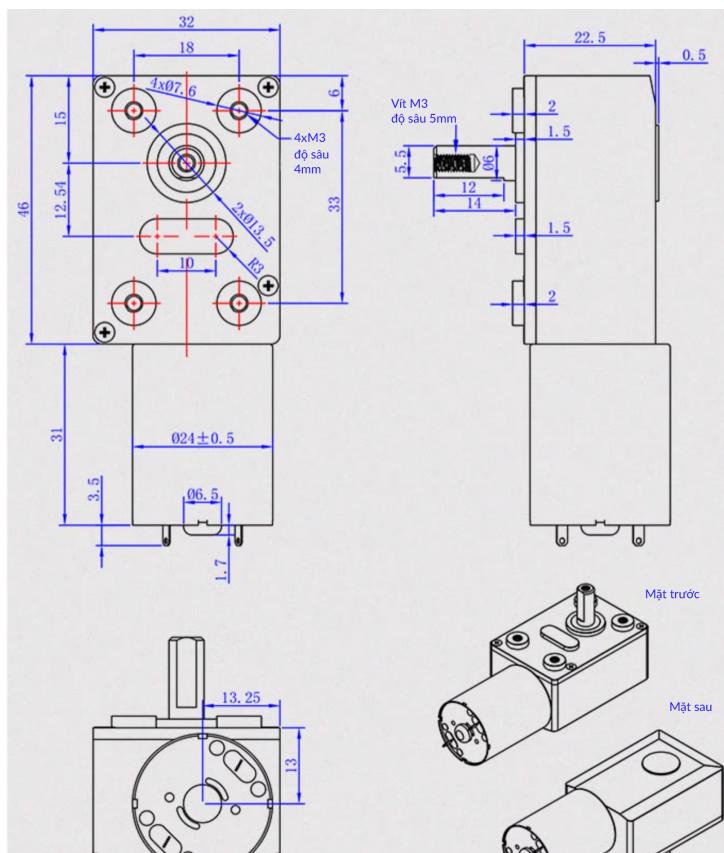
1.1.4 Động cơ

Động cơ giảm tốc hộp số vuông góc JGY370 18RPM Thông số kỹ thuật:

- Điện áp sử dụng: 12VDC
 - Tốc độ quay không tải: 18rpm (vòng/phút)
 - Đường kính trục: 6mm
 - Kích thước: 77 x 32 x 21.5mm




1.2 Sơ đồ đấu nối

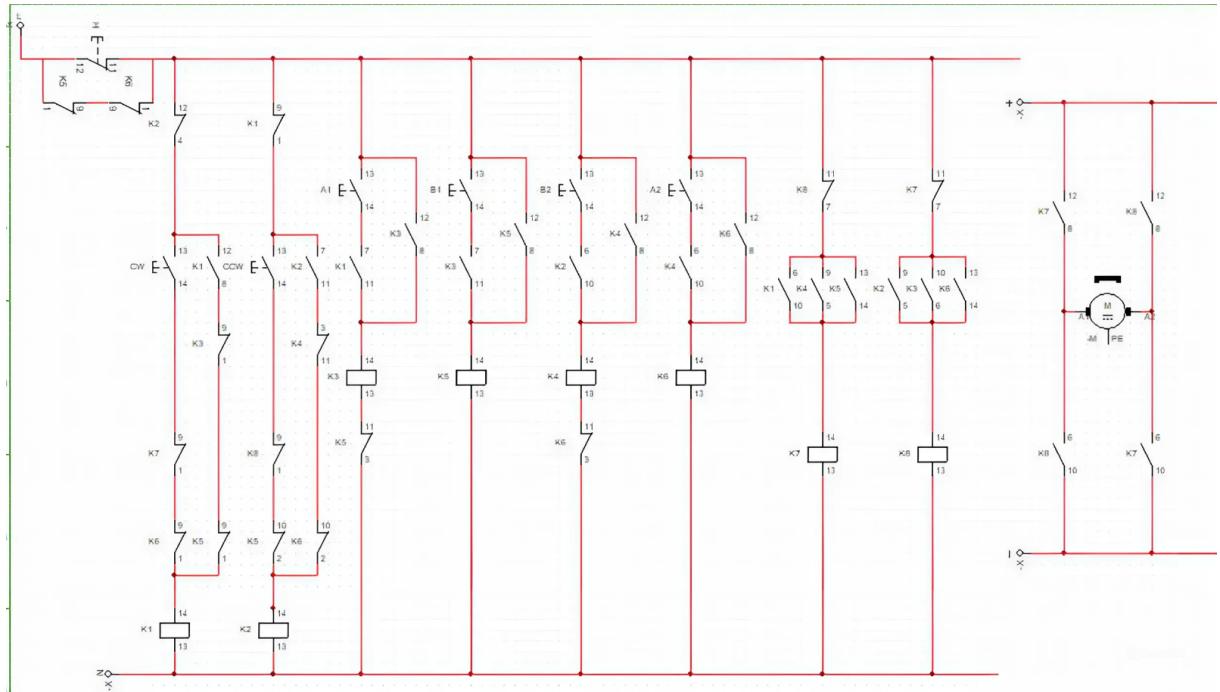

2 Trình bày sơ đồ khối trong SFC

Sơ đồ khối SFC

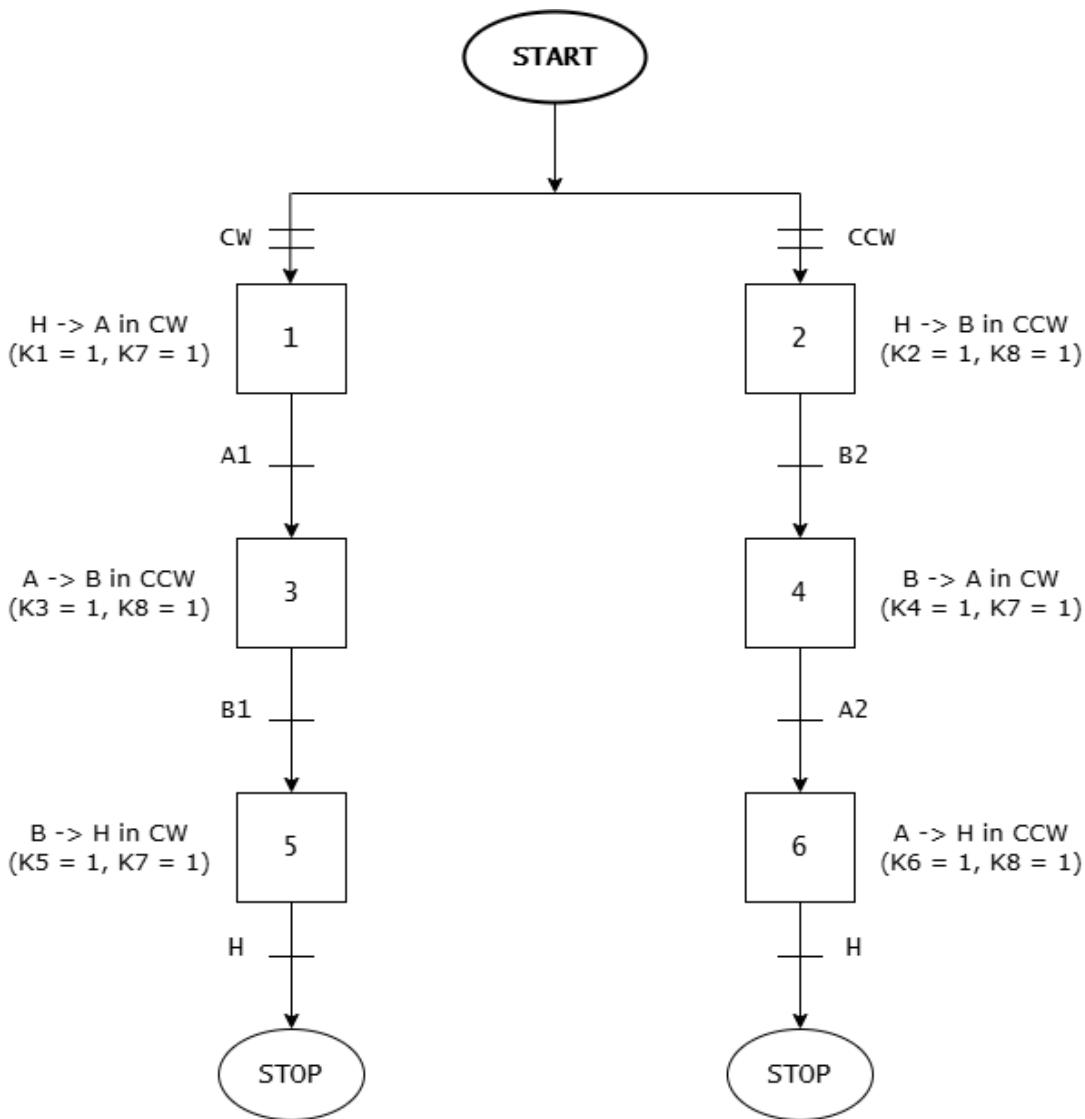


Trong đó 2 nhánh lần lượt bắt đầu bằng CW, CCW thể hiện cho 2 nút bấm, 2 chế độ quay của bàn xoay.


Trong từng nhánh, các kí hiệu $K_i = 1$ ($i = 1, 2, \dots, 8$) thể hiện trạng thái có điện của các cuộn dây i tương ứng. Trong đó $K7 = 1, K8 = 1$ lần lượt thể hiện cho chiều quay thuận và ngược chiều kim đồng hồ của động cơ.

3 Triển khai mạch điều khiển và mạch động lực cho hệ thống

3.1 Mạch điều khiển

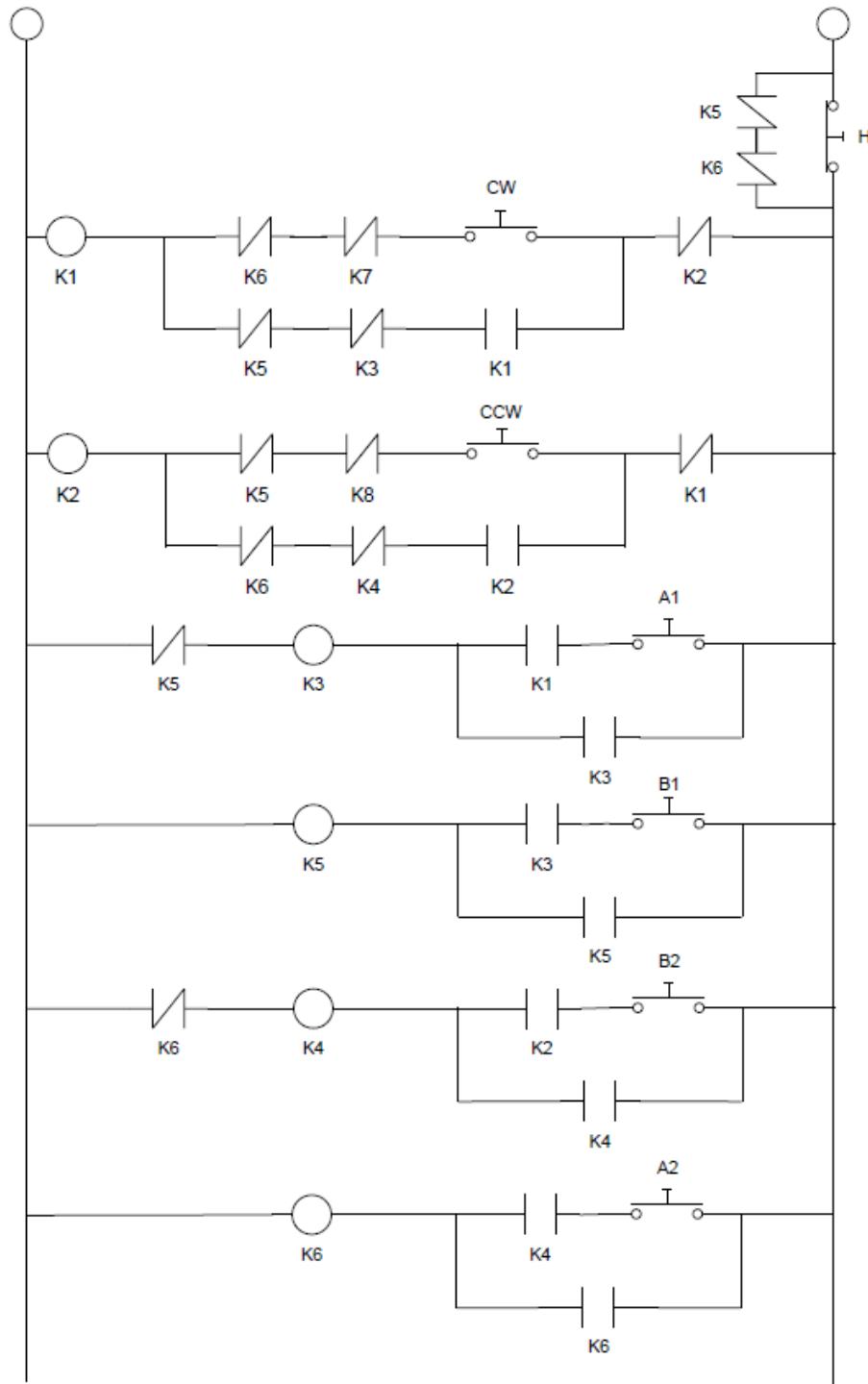

3.2 Mạch động lực

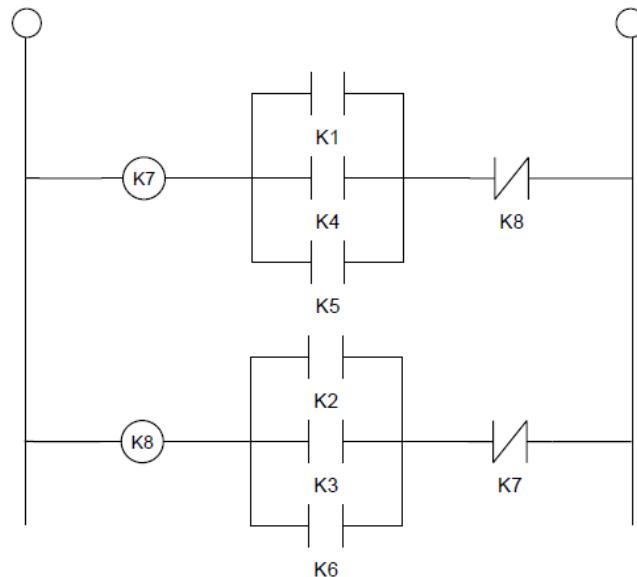

3.3 Bảng trạng thái của chiều quay động cơ

Trạng thái	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	Chiều quay
1	1	0	0	0	0	0	1	0	CW
2	0	1	0	0	0	0	0	1	CCW
3	0	0	1	0	0	0	0	1	CCW
4	0	0	0	1	0	0	1	0	CW
5	0	0	0	0	1	0	1	0	CW
6	0	0	0	0	0	1	0	1	CCW

3.4 Nguyên lý hoạt động

Khi nhấn nút CW bàn sê xoay theo chiều kim đồng hồ (H -> A theo chiều kim đồng hồ, A -> B ngược chiều kim đồng hồ, B -> H theo chiều kim đồng hồ)


Còn khi nhấn nút CCW bàn sê xoay theo ngược chiều kim đồng hồ (H -> B ngược chiều kim đồng hồ, B -> A theo chiều kim đồng hồ, A -> H ngược chiều kim đồng hồ)

Vì 2 trường hợp tương ứng với 2 nút nhấn có nguyên lý hoạt động tương tự nhau nên ở đây ta xét ví dụ khi nhấn nút CW:


- Khi nút CW được nhấn, cuộn coil K1 được kích, 2 tiếp điểm thường mở của K1 đóng lại, đồng thời tiếp điểm thường đóng của K1 mở ra ở nhánh có nút CCW để khóa trái 2 nút.



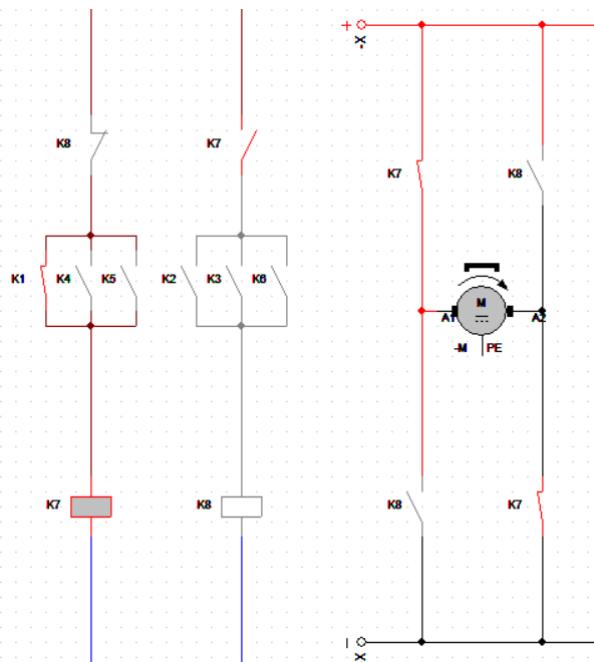- Đồng thời cắp tiếp điểm thường đóng K1 ở mạch động lực đóng lại làm cuộn coil K7 được kích, động cơ quay theo chiều kim đồng hồ.




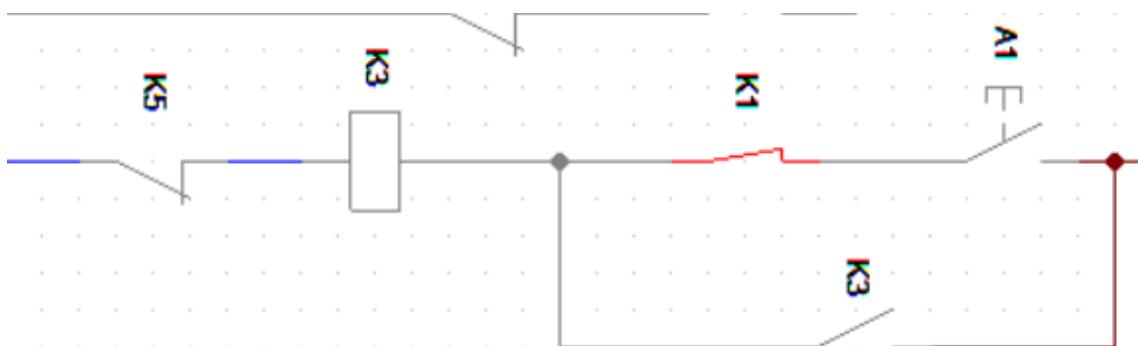- Cắp tiếp điểm K1 ở nhánh có cảm biến tại vị trí A đóng lại để khi có tín hiệu từ cảm biến, cuộn coil K3 sẽ được kích.



- Khi có tín hiệu từ cảm biến ở vị trí A, cuộn coil K3 được kích, cắp tiếp điểm thường đóng ở nhánh có nút CW mở ra để cuộn coil K1 ngưng kích từ đó cuộn coil K7 cũng ngưng kích theo.

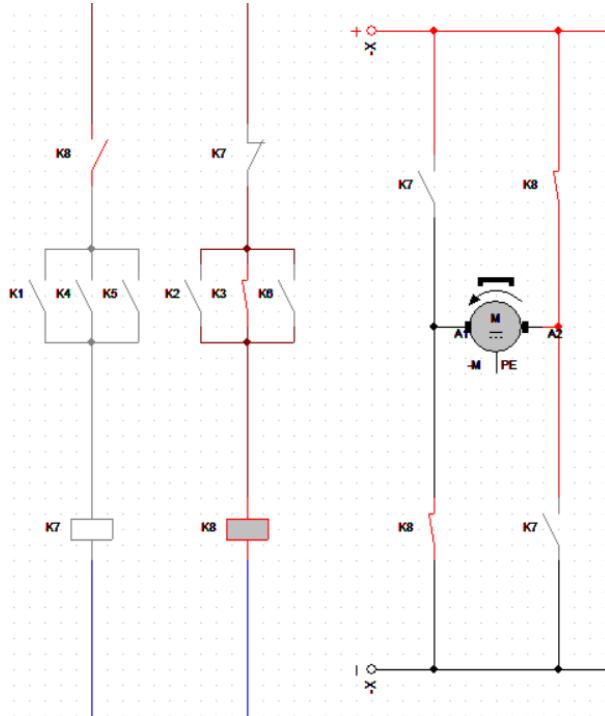
- Căp tiếp điểm thường mở K3 ở mạch động lực đóng lại, cuộn coil K8 được kích động cơ quay ngược chiều kim đồng hồ.




- Căp tiếp điểm thường mở của K3 ở nhánh có cảm biến tại vị trí B đóng lại để khi có tín hiệu từ cảm biến, cuộn coil K5 sẽ được kích.



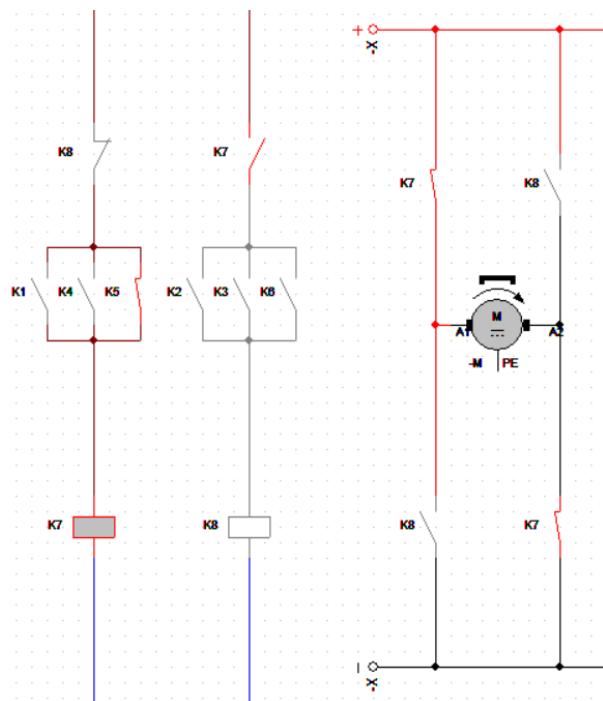- Khi có tín hiệu từ cảm biến ở vị trí B, cuộn coil K5 được kích, căp tiếp điểm thường đóng ở nhánh có nút CW mở ra để cuộn coil K3 ngưng kích từ đó cuộn coil K8 cũng ngưng kích theo.
- Căp tiếp điểm thường đóng K5 ở mạch động lực đóng lại, cuộn coil K7 được kích động cơ quay theo chiều kim đồng hồ.



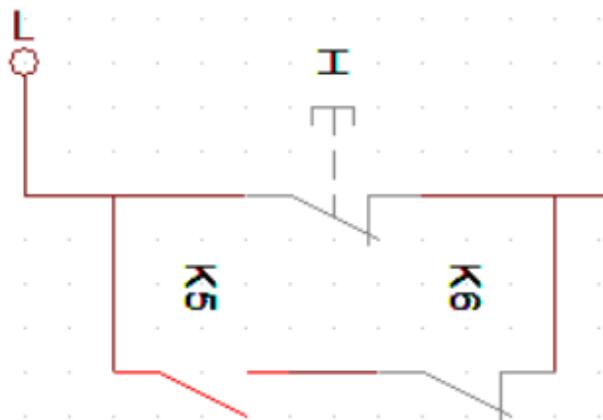- Một cặp tiếp điểm thường đóng của K5 ở nhánh có cảm biến tại vị trí H mở ra để khi có tín hiệu từ cảm biến, toàn bộ mạch điện sẽ được ngắt điện và trở về trạng thái ban đầu, kết thúc 1 chu kỳ.



- Khi 1 trong 2 nút được nhấn, hệ thống tiếp tục hoạt động theo nguyên lý trên.